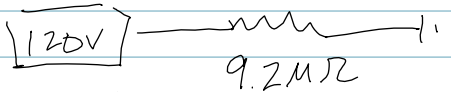


$$\begin{aligned}
 2.2M\Omega &= 2,200,000\Omega \\
 1M\Omega &= 1,000,000\Omega \\
 6M\Omega &= 6,000,000\Omega
 \end{aligned}$$

**STEP 1** CALC. EQUIV. CIRC.



$$\begin{aligned}
 \frac{V}{R} &= \frac{IR}{R} \\
 I &= \frac{V}{R} = \frac{120}{9.2 \times 10^6}
 \end{aligned}$$

$$I = 0.0000130 \text{ A} \quad \leftarrow \text{CONSTANT}$$

**STEP 2** CALC DROPS

$$V = IR$$

VOLTAGE DROP IS  
 PROPORTIONAL TO  
 RESISTANCE

$$R_1 = I \times R = .000013 \times 2.2M = 28.6V$$

$$R_2 = I \times R = .000013 \times 1M = 13V$$

$$R_3 = I \times R = 0.000013 \times 6M = 78V =$$

$$120V = 2\pi! = \boxed{119.6V}$$